

Регулятори потужності для активного навантаження

Автор: Administrator
10.07.2011 20:18 -

Схема, показана на рис.14, працює аналогічно до пристроїв, які призначені для інерційного

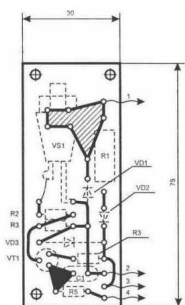


Рис. 1.13. Топология печатной платы регулятора

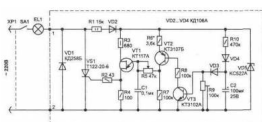


Рис. 1.14. Схема светорегулятора со ступенчатым увеличением яркости